

```
module top(  
    input clk,  
    input reset,  
    input inc,  
    output [7:0] count  
);  
  
    wire b_out;  
  
    debouncer d(  
        .clk(clk),  
        .reset(reset),  
        .b_push(inc),  
        .b_out(b_out)  
    );  
    counter c(  
        .clk(clk),  
        .reset(reset),  
        .inc(b_out),  
        .count(count)  
    );  
endmodule
```

```

module top2(
    input clk,
    input reset,
    input mode_select,
    input inc,
    output [15:0] count,
    output reg [3:0] digit_select,
    output [6:0] display
);

    wire b_out, f_clk, s_clk;
    wire [1:0] dig_sel;
    reg [3:0] disp_num;
    reg c_inc;

    clock_divider_f fc(
        .clk(clk),
        .reset(reset),
        .new_clk(f_clk)
    );

    clock_divider_s sc(
        .clk(clk),
        .reset(reset),
        .new_clk(s_clk)
    );

    seven_segment_decoder sd(
        .in(disp_num),
        .display(display)
    );

    display_control dc(
        .clk(f_clk),
        .reset(reset),
        .out(dig_sel)
    );

```

```

);
debouncer d(
    .clk(clk),
    .reset(reset),
    .b_push(c_inc),
    .b_out(b_out)
);
counter16 c(
    .clk(clk),
    .reset(reset),
    .inc(b_out),
    .count(count)
);

always@(posedge clk) begin
    if(mode_select) begin
        c_inc = s_clk;
    end else begin
        c_inc = inc;
    end
end

always@(posedge f_clk, negedge reset) begin
    if(reset) begin
        digit_select <= 4'b0000;
    end else if(f_clk) begin
        case(dig_sel)
            2'b00: begin
                digit_select <= 4'b1110;
                disp_num <= count[3:0];
            end
            2'b01: begin
                digit_select <= 4'b1101;
                disp_num <= count[7:4];
            end
        endcase
    end
end

```

```
        end
    2'b10: begin
        digit_select <= 4'b1011;
        disp_num <= count[11:8];
        end
    2'b11: begin
        digit_select <= 4'b0111;
        disp_num <= count[15:12];
        end
    endcase
end
end
endmodule
```

```
module counter(  
    input clk,  
    input reset,  
    input inc,  
    output reg [7:0] count  
);  
  
always @(posedge clk, negedge reset) begin  
    if(reset) begin  
        count <= 8'b00000000;  
    end else if(clk) begin  
        if(inc) begin  
            count <= count + 8'b00000001;  
        end  
    end  
end  
endmodule
```

```

module debouncer(
    input clk,
    input reset,
    input b_push,
    output reg b_out
);
parameter MAX = 1600000;
reg [31:0] count;

always @(posedge clk) begin
    if(reset)
        count <= 0;
    else if(b_push)
        count <= count +1;
    else
        count <= 0;
end

always @(posedge clk) begin
    if(reset)
        b_out <= 1'b0;
    else if(count == MAX)
        b_out <= 1'b1;
    else
        b_out <= 1'b0;
end
endmodule

```

```
module counter16(  
    input clk,  
    input reset,  
    input inc,  
    output reg [15:0] count  
);  
  
always @(posedge clk, negedge reset) begin  
    if(reset) begin  
        count <= 16'b0000000000000000;  
    end else if(clk) begin  
        if(inc) begin  
            count <= count + 16'b0000000000000001;  
        end  
    end  
end  
endmodule
```

```

module clock_divider_f(
    input clk,
    input reset,
    output reg new_clk
);
    reg [31:0] count;
    parameter slow_clk = 50000000;
    parameter fast_clk = 50000;

    always @(posedge clk, negedge reset) begin
        if(reset) begin
            count <= 32'b0;
            new_clk <= 1'b0;
        end
        else if(count == fast_clk -1)begin
            count <= 32'b0;
            new_clk <= ~new_clk;
        end
        else begin
            count <= count + 32'b1;
            new_clk <= new_clk;
        end
    end
end
endmodule

```



```

module clock_divider_s(
    input clk,
    input reset,
    output reg new_clk
);
    reg [31:0] count;
    parameter slow_clk = 50000000;
    parameter fast_clk = 50000;

    always @(posedge clk, negedge reset) begin
        if(reset) begin
            count <= 32'b0;
            new_clk <= 1'b0;
        end
        else if(count == slow_clk -1)begin
            count <= 32'b0;
            new_clk <= ~new_clk;
        end
        else begin
            count <= count + 32'b1;
            new_clk <= new_clk;
        end
    end
end
endmodule

```

```

module seven_segment_decoder(
    input [3:0] in,
    output reg [6:0] display
);
    always @(in)begin
        case(in)
            4'b0000: display <= 7'b0000001;
            4'b0001: display <= 7'b1001111;
            4'b0010: display <= 7'b0010010;
            4'b0011: display <= 7'b0000110;
            4'b0100: display <= 7'b1001100;
            4'b0101: display <= 7'b0100100;
            4'b0110: display <= 7'b0100000;
            4'b0111: display <= 7'b0001111;
            4'b1000: display <= 7'b0000000;
            4'b1001: display <= 7'b0000100;
            4'b1010: display <= 7'b0001000;
            4'b1011: display <= 7'b1100000;
            4'b1100: display <= 7'b0110001;
            4'b1101: display <= 7'b1000010;
            4'b1110: display <= 7'b0110000;
            4'b1111: display <= 7'b0111000;
        endcase
    end
endmodule


```

```
module display_control(  
    input clk,  
    input reset,  
    output reg [1:0] out  
);  
  
    always @(posedge clk, negedge reset) begin  
        if(reset) begin  
            out <= 2'b00;  
        end else if(clk) begin  
            out <= out + 2'b01;  
        end  
    end  
end  
endmodule
```

Testbenches:

```
module seven_seg_test();  
    reg[3:0] in;  
    wire[6:0] display;  
    seven_segment_decoder s(  
        .in(in),  
        .display(display)  
    );  
  
    initial begin  
        in <= 4'b0000;  
    end  
    always begin  
        #55 in <= in + 4'b1;  
    end  
endmodule
```

Output:

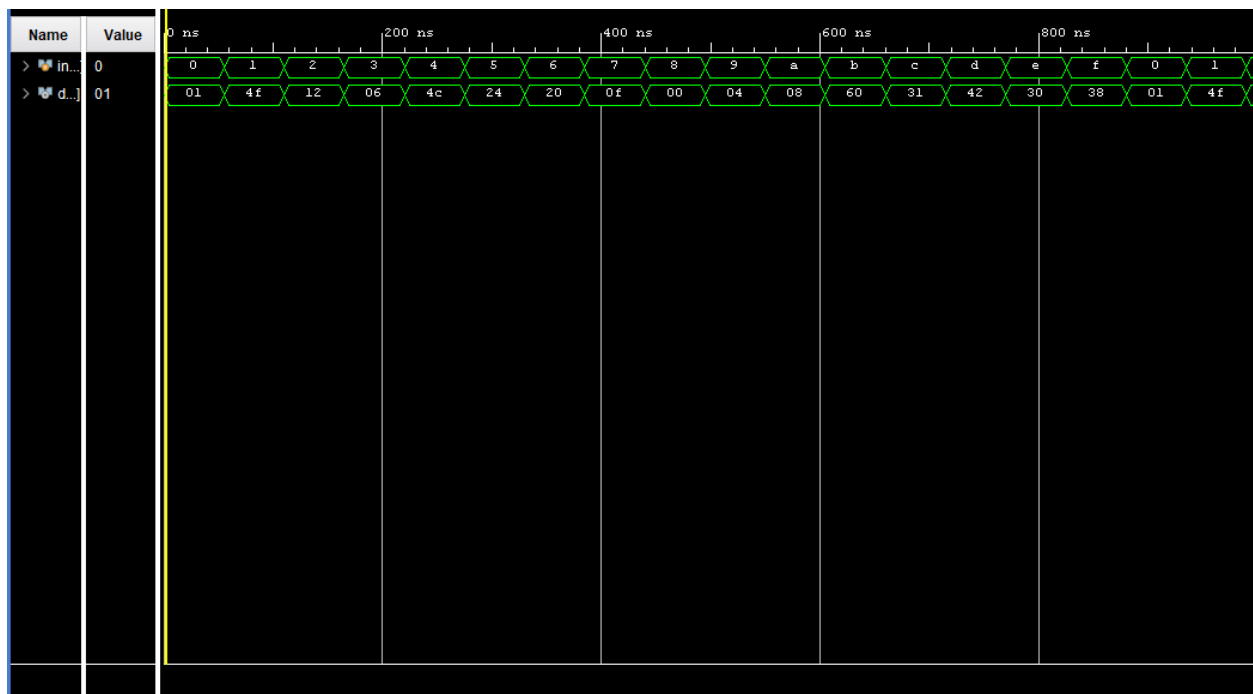

```


module deb_test();
    reg clk, b_in, reset;
    wire b_out;

    debouncer d(
        .clk(clk),
        .b_push(b_in),
        .reset(reset),
        .b_out(b_out)
    );

    initial begin
        b_in <= 1'b1;
        reset <= 1'b1;
        #1 reset = 1'b0;
        clk <= 1'b0;
        forever begin
            #1 clk = ~clk;
        end
        #1;
    end
end
endmodule

```

Output:

 

```

module count_test();
    reg clk, inc, reset;
    wire [7:0] count;
    wire [15:0] count2;

    counter c(
        .clk(clk),
        .inc(inc),
        .reset(reset),
        .count(count)
    );
    counter16 c2(
        .clk(clk),
        .inc(inc),
        .reset(reset),
        .count(count2)
    );

    initial begin
        inc <= 1'b1;
        #1 reset <= 1'b1;
        #1 reset <= 1'b0;
        #1 reset <= 1'b1;
        clk <= 1'b0;
        forever begin
            #10 clk = ~clk;
        end
    end
endmodule

```

Output:

